

TP04 – Pilotage de LED et mémoire

Partie 1

Cédrine Socquet

Rendu


Votre rapport devra contenir :

- Vos schéma RTL
- Vos résultats de simulation avec vos chronogrammes commentés
- Vos résultats de synthèse (analyse de vos ressources utilisées)
- Vos résultats de STA (analyse du rapport de timing)
- Une démonstration de votre design


Vous fournirez également vos codes source commentés.

Réponses

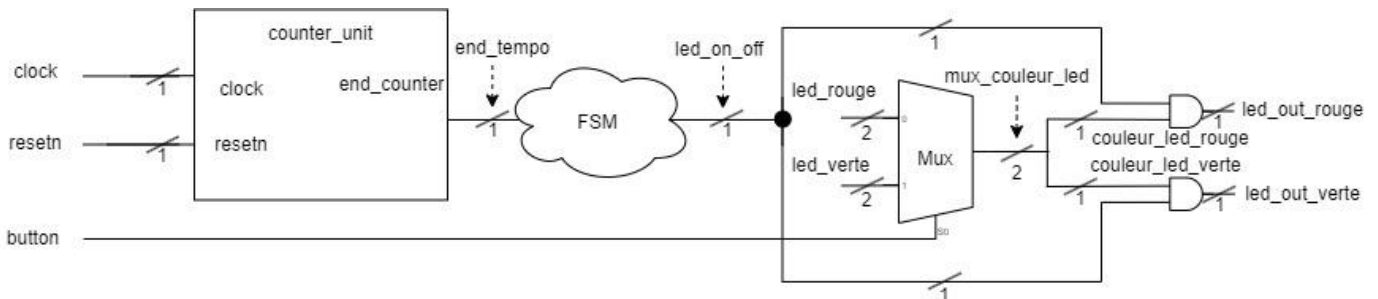
1 - 2. Voici mon architecture RTL permettant de faire clignoter une LED et de la piloter en rouge ou en vert à l'aide d'un bouton, de sorte que la LED soit rouge puis devienne verte lorsque le bouton est appuyé.



 Voici ma FSM qui pilote le clignotement de la LED (RVB).




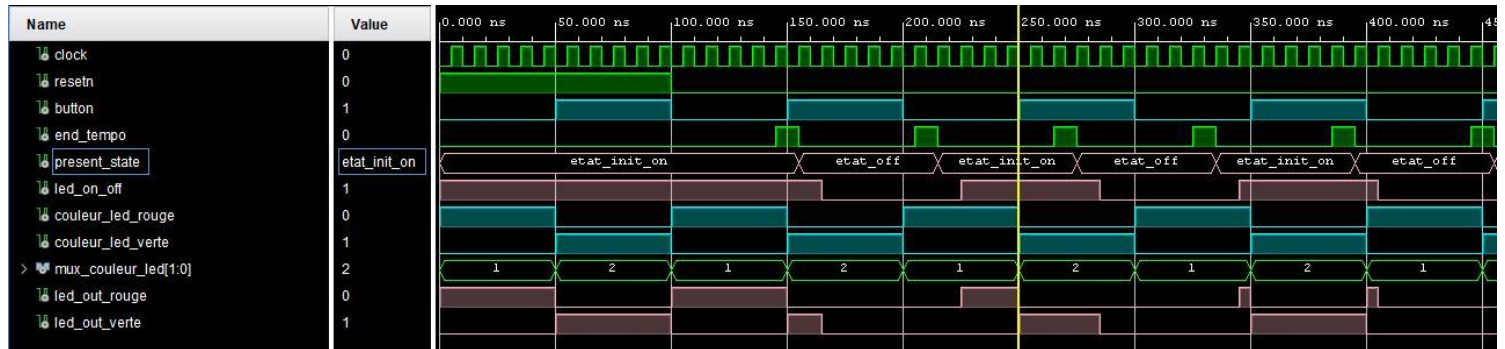4. Lors de la simulation du testbench, si le bouton est pressé pendant plus d'un cycle d'horloge, on voit que la LED passe du rouge au vert




5. Pour que la LED ne clignote en vert qu'une seule fois même si le bouton est maintenu, il faudrait faire un détecteur de front montant uniquement pour le bouton, qui ne soit actif que pour une période de l'horloge.

6. Voici mon schéma RTL mis à jour.

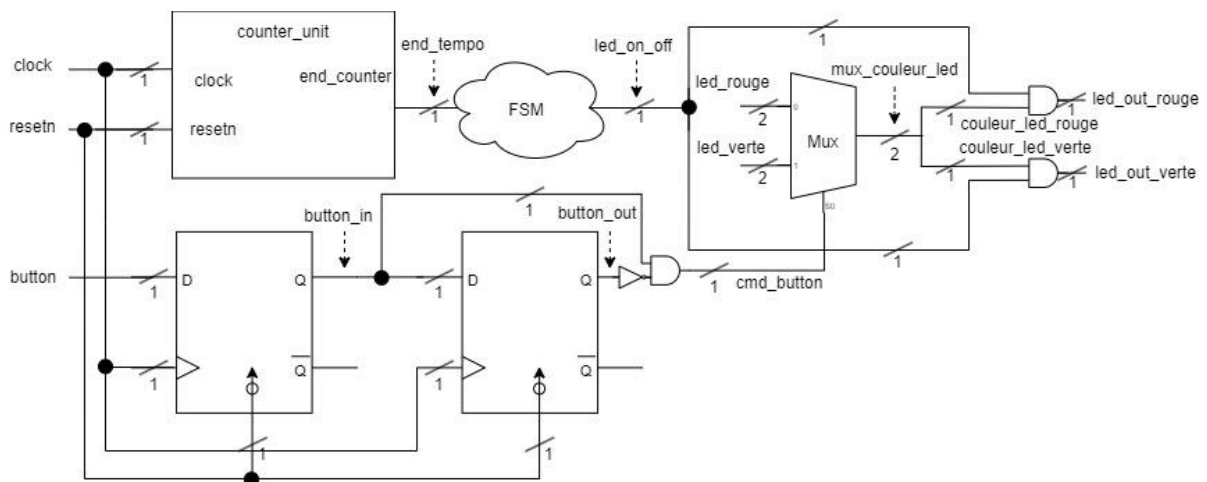

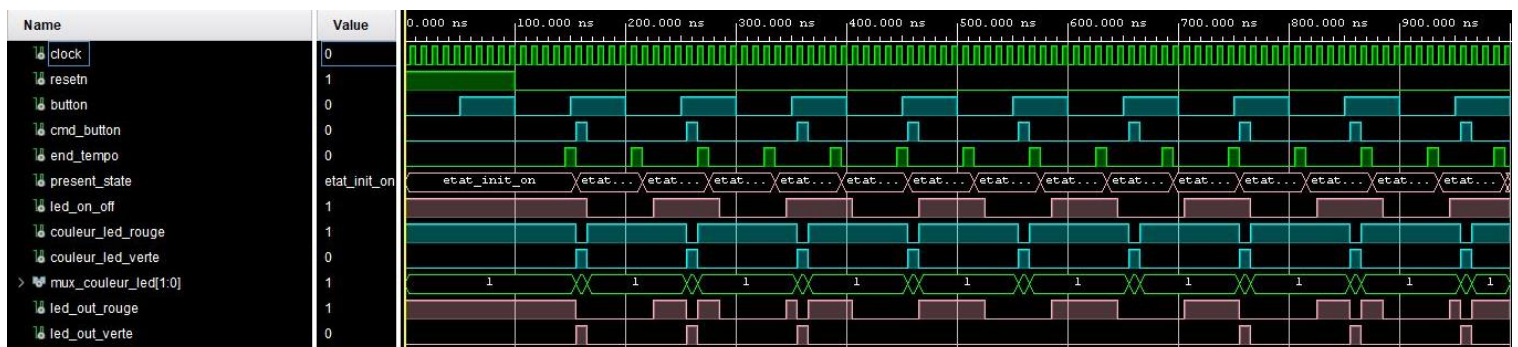
7. Voir les codes `tp_led.vhd` et `tb_tp_led.vhd`. Voici le chronogramme qui permet de vérifier que lorsque `button = 1`, la LED verte ne clignote que pendant une période de l'horloge.



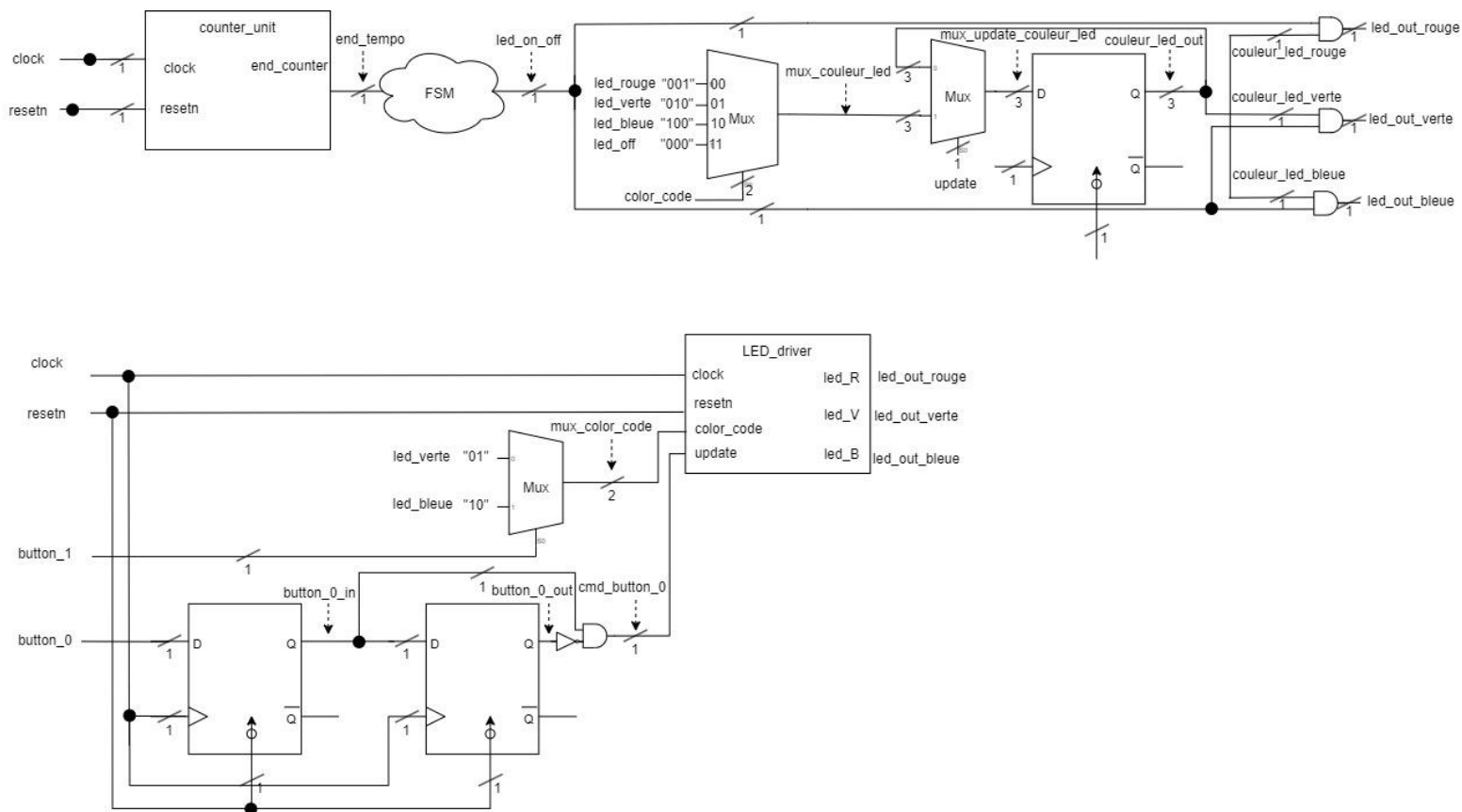8-9. Voici mon module de pilotage d'une LED RGB en RTL. Il permet de faire clignoter une LED RGB connectée en sortie d'une couleur définie par un code couleur donné en entrée. Le changement de couleur de la LED RGB n'a lieu que si un signal update est reçu. Il permet également de piloter les entrées/sorties du module :

- Le signal update reçoit 1 uniquement lorsque le bouton _0 vient d'être appuyé, maintenir le bouton enfoncé ne maintient pas le signal update à 1.
- Le signal color_code reçoit soit le code couleur « vert » si le bouton_1 est pressé, sinon il reçoit le code couleur « bleu »
- Les LED R, G et B sont connectées avec les couleurs respectives de la LED_0

Ci-dessous le schéma *Led_driver*, ci-après le schéma *tp_with_Led_driver*.



10. Voir les codes *Led_driver.vhd* et *tp_with_Led_driver.vhd*.

11. Voir les codes *tb_Led_driver.vhd* et *tb_tp_with_Led_driver.vhd*.


12. Nous pouvons voir que le résultat attendu à la simulation est le bon :

Chronogramme de *LED_driver* :

En effet, à 0 ns nous avons « **resetrn** = 1 », après le **resetrn** le prochain front montant est celui de « **update** » à 150 ns, qui prend comme valeur 3 (off) du **color_code** et fini sur 0 (rouge). Comme l'état de la FSM **present_state** est en « off » à ce moment-là, aucune led ne s'allume. Dès que la FSM change d'état et passe en « on », au prochain coup d'horloge le signal **led_on_off** va passer à 1 ce qui


permettra également l'allumage des LEDs. La LED rouge passe donc à 1 puisque le dernier code couleur « color_code » en mémoire de « update » était 0. Update passe à nouveau à 1 et prend le code couleur 1 qui correspond à vert, la led verte s'allume donc tant que l'état de la FSM est allumé (on).

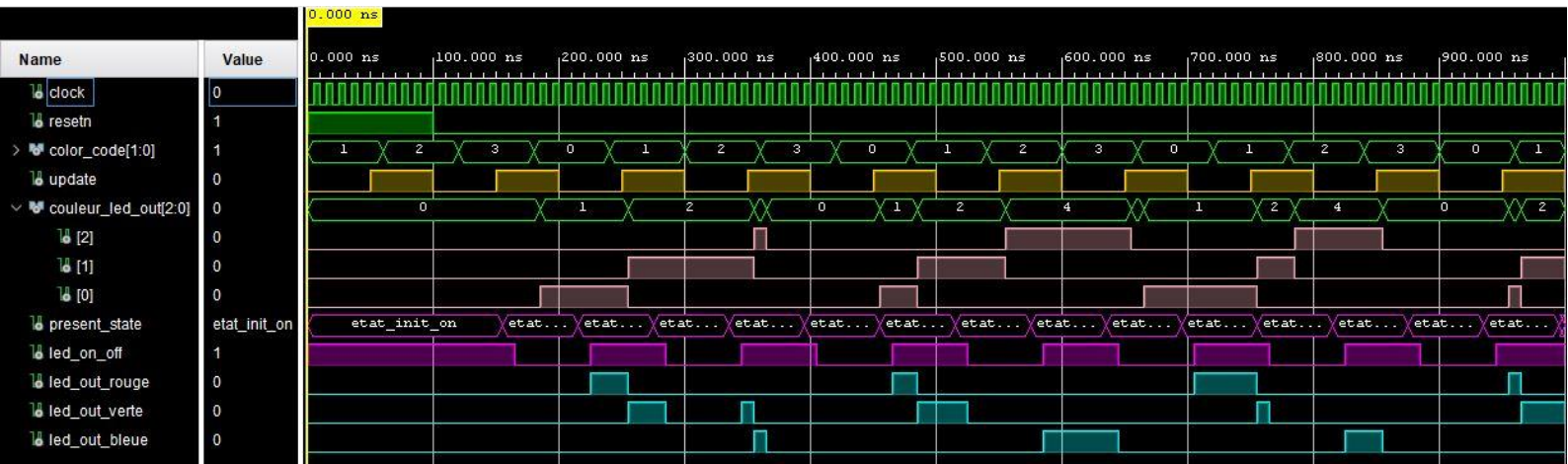Et ainsi de suite, le motif se répète sur les différentes LEDs.




Chronogramme de `tp_with_LED_driver` :

Dans ce chronogramme, le mode de fonctionnement est identique, sauf que « update » est remplacé par « cmd_button_0 » et qu'il y a l'ajout du bouton « button_1 » qui vient piloter les couleurs verte et bleue. La couleur de la LED est donc verte mais passe à bleue lorsque `button_1` est appuyé et que `cmd_button_0` enregistre la valeur bleue au bon moment et que l'on est dans un état « on » de la FSM.

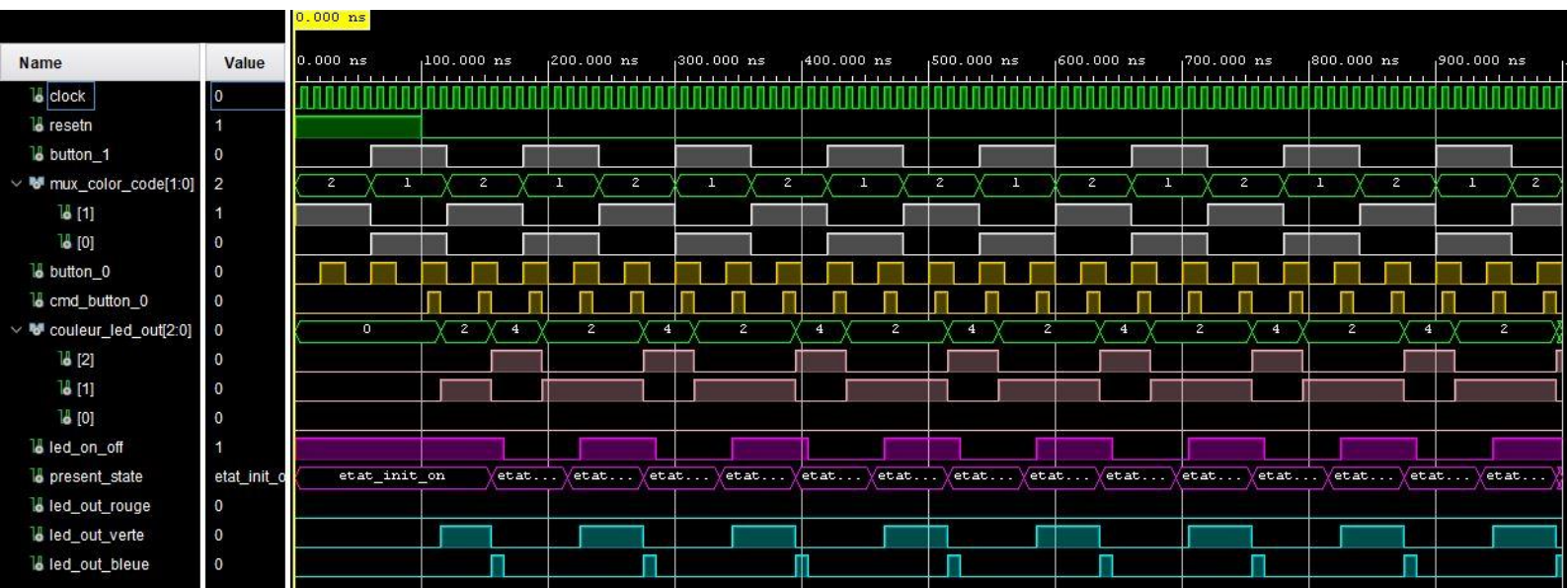

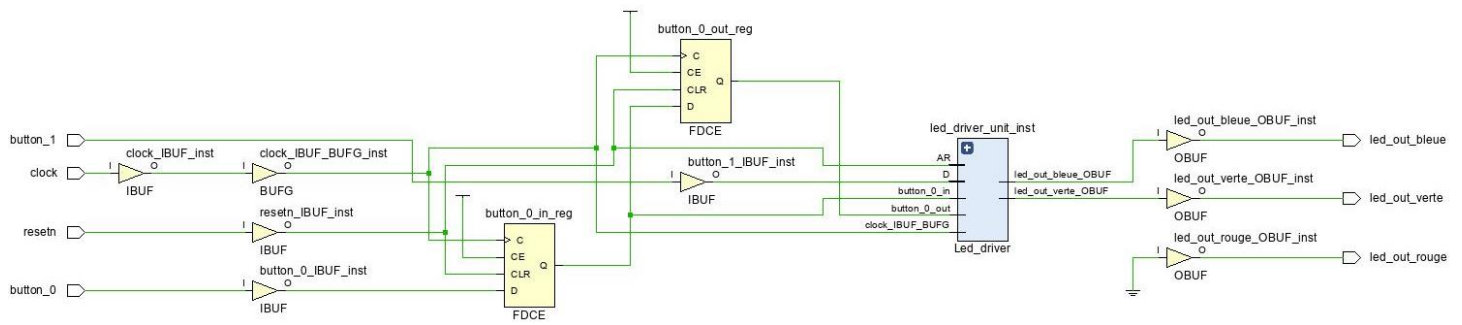13. Voici le rapport de synthèse, les ressources utilisées correspondent bien au schéma RTL du `tp_with_LED_driver`.

En effet, on retrouve bien les entrées du schéma (`clock`, `resetn`, `button_0` et `button_1`) et les sorties (`led_out_bleue`, `led_out_verte` et `led_out_rouge`) ainsi que les deux registres du `button_0` et le composant `LED_driver`.



Report Cell Usage:

	Cell	Count
1	BUFG	1
2	CARRY4	7
3	LUT1	1
4	LUT2	33
5	LUT4	5
6	LUT6	3
7	FDCE	33
8	FDPE	1
9	IBUF	4
10	OBUF	3

Detailed RTL Component Info :

---Registers :

3 Bit	Registers := 1
1 Bit	Registers := 4

---Muxes :

4 Input	3 Bit	Muxes := 1
2 Input	2 Bit	Muxes := 1
2 Input	1 Bit	Muxes := 2
4 Input	1 Bit	Muxes := 1

Dans le Report Cell Usage, on retrouve bien les 4 entrées du schéma (clock, resetn, button_0 et button_1) ainsi que les 3 sorties (led_out_bleue, led_out_verte et led_out_rouge). On retrouve également les 33 registres FDCE, les 28 du compteur, les 2 des boutons, 2 pour le couleur_led_out du Led_driver et le dernier pour le present_state de la FSM. On retrouve aussi 1 registre FDPE pour la led_on_off.

Dans le Detailed RTL Component Info, on retrouve les registres ainsi que leur nombre de bits mais aussi l'ensemble des multiplexeurs utilisés dans le schéma.

14. On voit dans le rapport de timing qu'il n'y a pas de violations (TNS et WHS = 0) et que le chemin critique (WNS) est de 4.950 ns.

Design Timing Summary

WNS(ns)	TNS(ns)	TNS Failing Endpoints	TNS Total Endpoints	WHS(ns)	THS(ns)
4.950	0.000	0	33	0.254	0.000

15. Le bitstream est généré et l'on obtient bien le résultat attendu sur carte.